

# 中国科学院大学计算机组成原理实验课

## 实 验 报 告

学号：2020K8009907032 姓名：唐嘉良 专业：计算机科学与技术

实验序号：03 实验名称：定制 MIPS 功能型处理器设计

- 注 1：撰写此 Word 格式实验报告后以 PDF 格式保存在~/COD-Lab/reports 目录下。文件命名规则：prjN.pdf，其中“prj”和后缀名“pdf”为小写，“N”为 1 至 4 的阿拉伯数字。例如：prj1.pdf。PDF 文件大小应控制在 5MB 以内。此外，实验项目 5 包含多个选做内容，每个选做实验应提交各自的实验报告文件，文件命名规则：prj5-projectname.pdf，其中“-”为英文标点符号的短横线。文件命名举例：prj5-dma.pdf。具体要求详见实验项目 5 讲义。
- 注 2：使用 git add 及 git commit 命令将实验报告 PDF 文件添加到本地仓库 master 分支，并通过 git push 推送到 GitLab 远程仓库 master 分支（具体命令详见实验报告）。
- 注 3：实验报告模板下列条目仅供参考，可包含但不限于如下内容。实验报告中无需重复描述讲义中的实验流程。

### 一、 逻辑电路结构与仿真波形的截图及说明 (比如关键 RTL 代码段 {包含注释}及其对应的逻辑电路结构图、相应信号的仿真波形和信号变化的说明等)

本实验无需修改 alu 以及 reg\_file。由于本实验没有什么至关重要的波形说明，debug 的时候波形图也未能很好地帮助到我，本部分不放波形图。

本实验主体部分是 custom\_cpu.v 代码，我们要完成的任务就是将实验 2 的单周期处理器的主体进行修改，加入状态机将其转变为多周期处理器，并且进行一些多周期的适用性修改。

首先，为实现状态机，我们先用 verilog 语言中的参数类型定义所有状态的独热码 (one-hot code)，并且考虑到状态机的状态转移，定义 current\_state 和 next\_state 两个变量，分别代表当前状态和下一状态。如下所示：

```

92
93 // TODO: Please add your custom CPU code here
94 //define the state
95 reg [8:0] current_state;
96 reg [8:0] next_state;
97 reg [31:0] PC_old;
98 reg [31:0] Instruction_valid;
99 reg [31:0] Read_data_valid; //the valid read_data, not the shake hands signal
100 //encode the state----one hot code
101 localparam INIT    = 9'b000000001,
102             IF      = 9'b000000010,
103             IW       = 9'b000000100,
104             ID       = 9'b000001000,
105             EX       = 9'b000010000,
106             LD       = 9'b000100000,
107             ST       = 9'b001000000,
108             RDW      = 9'b010000000,
109             WB       = 9'b100000000;

```

可以看到我还另外定义了 PC\_old、Instruction\_valid、Read\_data\_valid 三个变量（它们分别与 PC、Instruction 以及 Read\_data 具有同样的位宽，其作用将在后面详细说明）。

注意到，我没有采用宏定义而是参数类型来定义状态机状态。事实上对于目前的实验框架来说，二者都是可行的，但是参数定义对于含有状态机的项目框架来说更为严谨——因为`define 宏定义在编译时自动替换整个设计中所定义的宏，而 localparameter 仅仅定义模块内部的参数，不会与模块外部的其它状态机混淆——如果两个模块的 FSM 均含有 INIT 这个名称的状态，那么宏定义会混淆而 localparameter 并不会。

如下所示是 FSM 第一段的代码。由于我采取三段式写法，按照 PPT 所示，第一段应当为状态机的状态转移时序逻辑，即在每个时钟上升沿都进行状态转移，如有复位信号则无条件将状态机状态恢复至初始状态 INIT。


```

111 //The clk logic of state
112 always @(posedge clk) begin
113     if(rst == 1'b1)
114         current_state <= INIT;
115     else
116         current_state <= next_state;
117 end

```

接下来是 FSM 第二段的代码。这一段的主要工作在于确定状态机的下一状态，采用连续赋值 `always @(*)` 来实现。以 IF 为例，如果当前处于 IF 状态，那么要根据 `Inst_Req_Ready` 信号是否到来选择停留在 IF 还是进入 IW 等待接收状态，这时就采用 if-else 逻辑判断。如果 `Inst_Req_Ready` 信号到来，那么 `next_state` 就是 IW，如果尚未到来，那么仍然停留在 IF。其它状态是同理的，根据 PPT 上的状态转移说明（如下图），可以轻易地写出第二段的代码。

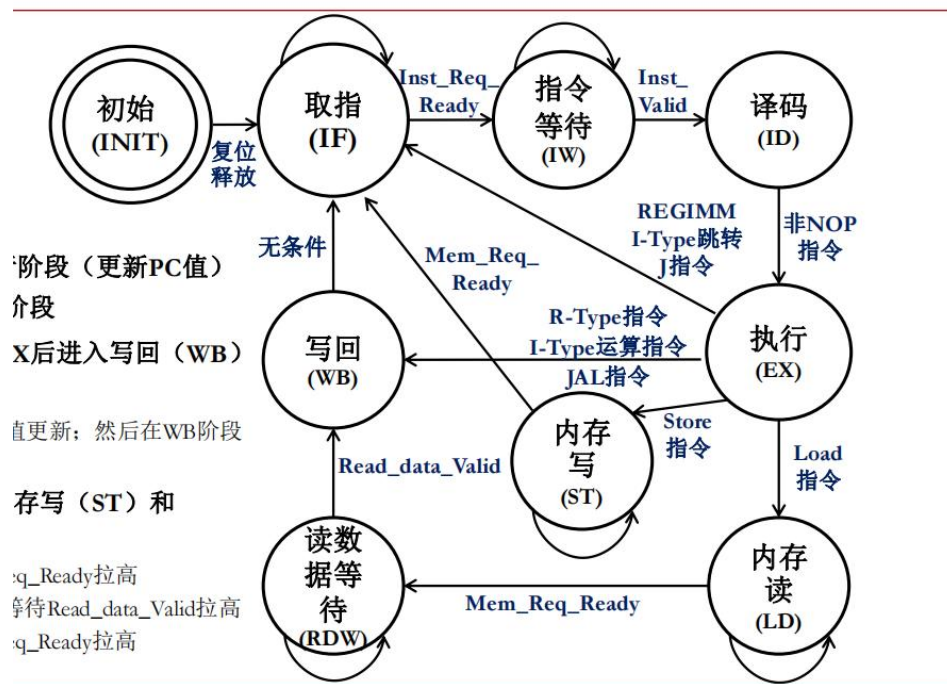这里我采取了一个小技巧：在 EX 状态下有四种转移，而我将最难判断的到达 WB 的转移放在最后一个互斥的 else 块中，剩余三个转移都属于较好写出条件的。这样减少了出错可能，同时简化了代码。



```

118 //The calculate of next_state
119 always @(*) begin
120     case(current_state)
121     INIT:
122         next_state = IF;
123     IF:
124         begin
125             if(Inst_Req_Ready) begin
126                 next_state = IW;
127             end
128             else begin
129                 next_state = IF;
130             end
131         end
132     IW:
133     begin
134         if(Inst_Valid) begin
135             next_state = ID;
136         end
137         else begin
138             next_state = IW;
139         end
140     end
141     ID:// 'nop' is all 0 (32'b0)
142     begin
143         if(Instruction_valid[31:0] == 32'b0) begin
144             next_state = IF;
145         end
146         else begin
147             next_state = EX;
148         end
149     end
150     EX:
151     begin
152         if(ins == `LOAD) begin
153             next_state = LD;
154         end
155         else if(ins == `STORE) begin
156             next_state = ST;
157         end
158         else if(ins == `BRANCH || opcode[5:0] == 6'b000010) begin
159             next_state = IF;
160         end
161         else begin
162             next_state = WB;
163         end
164     end
165     LD:
166     begin
167         if(Mem_Req_Ready) begin
168             next_state = RDW;
169         end
170         else begin
171             next_state = LD;
172         end
173     end
174     ST:
175     begin
176         if(Mem_Req_Ready) begin
177             next_state = IF;
178         end
179         else begin
180             next_state = ST;
181         end
182     end
183     RDW:
184     begin
185         if(Read_data_Valid) begin
186             next_state = WB;
187         end
188         else begin
189             next_state = IF;
190         end
191     end
192     WB:
193     begin
194         next_state = IF;
195     end
196 end

```

```

182         end
183     RDW:
184         begin
185             if(Read_data_Valid) begin
186                 next_state = WB;
187             end
188             else begin
189                 next_state = RDW;
190             end
191         end
192     WB:
193         next_state = IF;
194     default:
195         next_state = INIT;
196 endcase
197 end

```

此外，我还注意到了一个小细节：在 INIT 状态下，Inst\_Ready 和 Read\_data\_Read 信号都要拉高，PPT 中所说是“避免对复位释放后产生影响”（如下图），根据我的理解，这应当是由于 rst==1 时真实内存会释放一些无用数据，若 CPU 不接受，则无用数据将会一直占据内存端口，等到 rst==0 时 CPU 将会读出无用数据而非所需数据（指令）。

- 复位信号有效，状态机保持INIT初始状态

- Inst\_Req\_Valid拉低，保证MIPS处理器不会发出取指访存请求

- Inst\_Ready、Read\_data\_Ready拉高，避免对复位释放后造成影响

- 复位释放后，状态机进入取指（IF）状态

最后是 FSM 第三段的代码。第三段描述主要工作在于确定 output 信号，这里我选择采用组合逻辑，仍然是根据 ppt 上的 output 信号说明，在相应状态下拉高相应的 output 信号。

这里有一个比较需要考虑的点：在其它状态下，这些 output 信号是否要拉高？事实上，当且仅当我们真正需要实现该信号对应的功能时，才需要将其拉高

——因为真实内存的具体实现方式我们是不了解的，这样考虑有助于减少错误的可能。

```
198 //The output decided by fsm
199 assign Inst_Req_Valid = (current_state == IF);//only when we want to get next ins do we send valid
200 assign Inst_Ready = (current_state == INIT || current_state == IW);
201 assign MemRead = (current_state == LD);
202 assign MemWrite = (current_state == ST);
203 assign Read_data_Ready = (current_state == RDW || current_state == INIT);
```

考虑握手机制，我们向内存发出请求后必须等到取指或者取数据握手成功才能获取所需信号——这是与理想内存最大的不同点，而且注意到握手机制下内存的 Instruction 以及 Read\_data 端口输出的信号不再一直是我们所需信号，因此需要 Instruction\_valid 和 Read\_data\_valid 寄存器存放正在使用的指令或数据（这里解释了前文我声明这两个 reg 变量的用意），它们在时钟上升沿、握手成功的时候都会从真实内存的 Instruction 以及 Read\_data 端口获取信号传入 CPU 进行处理。其余情况，这两个有效指令与有效数据寄存器均不变，不论真实内存的指令和数据端口如何变化，于是 CPU 得以稳定处理所取指令以及数据。

于是，所有单周期 CPU 中使用的 Instruction 以及 Read\_data 信号均需要修改为 Instruction\_valid 和 Read\_data\_valid 信号。

```
358 //shake hands bhv--whether renew the Instruction
359 always @(posedge clk) begin
360     if(Inst_Ready && Inst_Valid) begin
361         Instruction_valid <= Instruction;//shake hands successfully, get instruction
362     end
363     else begin
364         Instruction_valid <= Instruction_valid;//failed,remain the instruction
365     end
366 end
367
368 //shake hands bhv--whether renew the Read_data
369 always @(posedge clk) begin
370     if(Read_data_Ready && Read_data_Valid) begin
371         Read_data_valid <= Read_data;//shake hands successfully, get instruction
372     end
373     else begin
374         Read_data_valid <= Read_data_valid;//failed,remain the instruction
375     end
376 end
377
```



关于 PC 的变化，我们的处理如下图。当 rst 复位信号到来时复位 PC，当取出的是 NOP 指令并且当前状态为 ID 时让  $PC=PC+4$ ，因为我们即将进入下一个指令周期，而 NOP 指令的内容恰是什么也不做。当状态机处于 EX 执行阶段的时候，要根据不同指令对 PC 的改变来修改 PC 的值，这里如果是 Jump 控制信号拉高，说明接下来即将跳转执行，而 PC 也应相应地赋值成我们所计算出来的跳转地址 Jaddr。如果不是跳转执行，则判断下一条指令是否是分支执行，如果是，那么 PCSrc 拉高，PC 赋值为所计算出的分支地址 PC\_BRANCH。如果都不是，那么应当正常地取出下一条顺序指令地址，即  $PC=PC+4$ 。由于多周期时序，我们还必须增加一个 PC 不变的情况，用以在其它情况下保持 PC 的值。（尽管这不是必要的，还是可以让代码看得更清晰）

```

365 //Clk posedge behavior:get the next PC
366 always @(posedge clk) begin
367     if(rst) begin
368         PC <= 32'b0;//reset PC
369     end
370     else if(Instruction_valid == 32'b0 && current_state == ID) begin
371         PC <= PC_next;//NOP
372     end
373     else if(current_state == EX) begin
374         PC <= (Jump? J_addr: (PCSrc? PC_BRANCH: PC_next));//prepare to fetch next instruction
375     end
376     else begin
377         PC <= PC;
378     end
379 end
380
381 //Take care of the update to the Instruction

```

此外，我们还需要对其它控制信号进行一些适用性修改。

```

267 assign RF_wen = ~(ins == `BRANCH || opcode[5:3] == 3'b101 || opcode == 6'b000010
268 || (ins == `JUMPR && func == 6'b001000) || (opcode == 6'b000000 && func[5:0] == 6'b001011 && Zero == 1)
269 || (opcode == 6'b000000 && func[5:0] == 6'b001010 && Zero == 0) || current_state != WB);//must be in state of WB
270 assign RF_waddr = (opcode == 6'b000011)? 31:((opcode == 6'b000000 && func == 6'b001000)? 0:((RegDst)? rd:rt));//"jal" needs REG_31,"jr" needs REG_0,others stay still
271 assign RF_wdata = (ins == `CAL || ins == `CALI)? ALU_res:
272 ((ins == `SHIFT || ins == `SHIFTV)? shifter_res:
273 ((opcode == 6'b000011 || (ins == `JUMPR && func[0] == 1'b1)) ? PC_old + 8:
274 ((opcode[5:3] == 3'b100)? load_res:
275 ((opcode == 6'b000000 && func[5:1] == 5'b00101)? rdata1:lui_extend)));
276 //Shifter ports

```

如上图，由于我们在执行阶段修改了 PC 的值，为了执行 jal 和 jalr 指令，我们又需要将原先的  $PC+8$  存储在相应寄存器中（reg 31 or rd），因此引入

PC\_old 进行旧 PC 的储存，并修改 RF\_wdata 中的 PC+8 为 PC\_old+8，以便能够写入正确的地址。

另外，RF\_wen 也需要进行修改。由于我们的状态机只可能在 WB 状态下产生写回操作，还需要增添一个 current\_state 是否为 WB 的判断。

这里有一个非常细节的地方！jr 指令默认写入 0 号寄存器（本实验是这么要求的，但是指令手册并没有说明）因此 RF\_waddr 需要加上 jr 指令的判断以确定写回寄存器是否是 0 号寄存器。一开始我并没有意料到 jr 指令需要写回 0 号寄存器，后来 debug 的时候无论如何都无法发现错误所在。好在后来有同学（匿名，不知道是谁）提醒了我。

最后是考虑 PC\_old 的赋值逻辑。

```
401 //old PC
402     always @(posedge clk) begin
403         if(current_state == IF) begin
404             PC_old <= PC;
405         end
406         else begin
407             PC_old <= PC_old;
408         end
409     end
410
```

如上图，我们选择在进入 IF 周期的时候就将 PC 旧值储存下来（事实上只要在 EX 之前存储就可以，因为 PC\_old 的设计仅仅针对 jal 和 jalr，它们均是在 EX 阶段修改了 PC 值），其他情况 PC\_old 均保持不变。这样，每进入一个指令周期，我们都会在 IF 阶段存储该指令的 PC 值。

到此，我们已经成功完成了一个多周期的 CPU，接下来是软件部分的编写。



```

250 puts(const char *s)
251 {
252     int i = 0;
253     while(s[i]){
254         while(*((volatile char*)uart + UART_STATUS) & UART_TX_FIFO_FULL){
255             ;
256         }
257         *((volatile char*)uart + UART_TX_FIFO) = s[i++];
258     }
259     return i;
260     //TODO: Add your driver code here
261 }
262

```


```

46 #define UART_TX_FIFO          0x04
47 #define UART_STATUS           0x08
48 #define UART_TX_FIFO_FULL    (1 << 3)
49
50 volatile unsigned int *uart = (void *)0x60000008;
51

```

如上图，我们为实现打印字符串功能，先利用基址 `uart` 找到 `0x60000008` 地址的寄存器（队列状态寄存器），根据里面的内容判断队列是否为满。只有当队列不满的时候（内层 `while` 循环结束）才执行入队操作，将字符写入发送队列入口寄存器（地址为 `0x60000004`），并 `i++` 进入下一个外层 `while` 循环。当 `s[i]` 为 `NULL` 即字符串已经打印完毕的时候，我们退出循环，返回字符串长度 `i`（此时 `i` 就是字符串长度）。

下面是打印成功的照片：

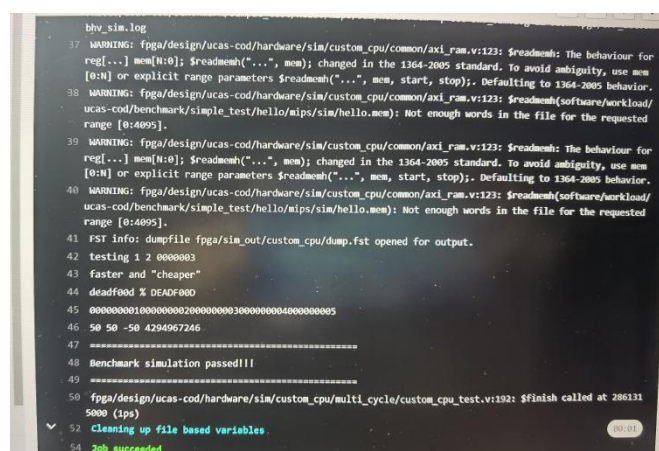

最后我们添加性能计数器。

```

428 //The number of clk cycle
429 reg [31:0] cycle_cnt;
430 always @(posedge clk) begin
431     if(rst) begin
432         cycle_cnt <= 32'd0;
433     end
434     else begin
435         cycle_cnt <= cycle_cnt + 32'd1;
436     end
437 end
438 assign cpu_perf_cnt_0 = cycle_cnt;
439
440 reg [31:0] ins_cnt;
441 always @(posedge clk) begin
442     if(rst) begin
443         ins_cnt <= 32'd0;
444     end
445     else if(Inst_Ready && Inst_Valid) begin
446         ins_cnt <= ins_cnt + 1;
447     end
448     else begin
449         ins_cnt <= ins_cnt;
450     end
451 end
452
453 assign cpu_perf_cnt_1 = ins_cnt;
454 ///////////////////////////////////////////////////
455 endmodule

```

如上图，我们写了两个性能计数器：一个统计时钟周期数，另一个统计指令数。为统计前者，我们在复位信号拉低的每个时钟上升沿给时钟周期数寄存器加1，并用 assign 语句将其连到 0 号性能计数器上；为统计后者，我们在每次取指令握手成功后都给指令数寄存器加 1，并用 assign 语句将其连到 1 号性能计数器上。

接下来是对软件的修改。

perf\_cnt.h 264 Bytes

```
1
2 #ifndef __PERF_CNT__
3 #define __PERF_CNT__
4
5 #ifdef __cplusplus
6 extern "C" {
7 #endif
8
9 typedef struct Result {
10     int pass;
11     unsigned long msec;
12     unsigned long ins;
13     ////////////
14 } Result;
15
16 void bench_prepare(Result *res);
17 void bench_done(Result *res);
18
19 #endif
```

在 perf\_cnt.h 中，我们对 Result 结构体进行修改，增加 ins 变量（对应指令数计数器）。原先的 msec 变量则对应时钟周期计数器。

```

1  #include "perf_cnt.h"
2  ///////////////////////////////////
3  unsigned long _uptime() {
4      // TODO [COD]
5      // You can use this function to access performance counter related with time or cycle.
6      volatile unsigned long *Cycle_cnt = (volatile unsigned long*)0x60010000;
7      return *Cycle_cnt;
8  }
9
10 unsigned long _upinsnum() {
11     // TODO [COD]
12     // You can use this function to access performance counter related with time or cycle.
13     volatile unsigned long *ins_cnt = (volatile unsigned long*)0x60010008;
14     return *ins_cnt;
15 }
16 ///////////////////////////////////
17
18 void bench_prepare(Result *res) {
19     // TODO [COD]
20     // Add preprocess code, record performance counters' initial states.
21     // You can communicate between bench_prepare() and bench_done() through
22     // static variables or add additional fields in `struct Result`
23     res->msec = _uptime();
24     res->ins = _upinsnum();
25     ///////////////////////////////////
26 }
27
28 void bench_done(Result *res) {
29     // TODO [COD]
30     // Add postprocess code, record performance counters' current states.
31     res->msec = _uptime() - res->msec;
32     res->ins = _upinsnum() - res->ins;
33     ///////////////////////////////////
34 }
35

```

在 perf\_cnt.c 中，我们利用 up\_time 和 up\_insnum 函数分别统计时钟周期数和指令数（根据计数器地址访问其中内容）。并且利用 bench\_prepare 函数来记录初始数值，以便在 bench\_done 函数中统计改变数目。

```

66 int main() {
67     int pass = 1;
68
69     _Static_assert(ARR_SIZE(benchmarks) > 0, "non benchmark");
70
71     for (int i = 0; i < ARR_SIZE(benchmarks); i++) {
72         Benchmark *bench = &benchmarks[i];
73         current = bench;
74         setting = &bench->settings[SETTING];
75         const char *msg = bench_check(bench);
76         printk("[%s] %s: ", bench->name, bench->desc);
77         if (msg != NULL) {
78             printk("Ignored %s\n", msg); //*****reference of printk
79         } else {
80             unsigned long msec = ULONG_MAX;
81             unsigned long ins = ULONG_MAX;
82             ///////////////////////////////////
83             int succ = 1;
84             for (int i = 0; i < REPEAT; i++) {
85                 Result res;
86                 run_once(bench, &res);
87                 printk(res.pass ? "*" : "X");
88                 succ &= res.pass;
89                 if (res.msec < msec) msec = res.msec;
90                 if (res.ins < ins) ins = res.ins;
91                 ///////////////////////////////////
92             }
93
94             if (succ) printk(" Passed.\n");
95             else printk(" Failed.\n");
96
97             pass &= succ;
98
99             // TODO [COD]
100            // A benchmark is finished here, you can use printk to output some information.
101            // `msec' is intended indicate the time (or cycle),
102            // you can ignore according to your performance counters semantics.
103            printk("The number of clk cycles is %u\n", msec);
104            printk("The number of instructions is %u\n", ins);
105            ///////////////////////////////////
106        }
107    }
108

```

在 bench.c 中，我们首先在打//////////的地方添加了对称的操作，即

```

unsigned long msec = ULONG_MAX;
unsigned long ins = ULONG_MAX;

```

和

```

if (res.msec < msec) msec = res.msec;
if (res.ins < ins) ins = res.ins;

```

在最后，我们利用 printk 函数打印性能计数器的值。printk 的格式我是参考上面的 printk 的代码的。

```
183 [sieve] Eratosthenes sieve: * Passed.
184 The number of clk cycles is 728393
185 The number of instructions is 16478
186 benchmark finished
187 time 18.51ms
188 reset: before MMIO access...
189 reset: MMIO accessed
190 ./software/workload/ucas-cod/benchmark/simple_test/microbench/mips/elf/sieve passed
191 Hit good trap
192 Launching ssort benchmark...
193 tggetattr: Inappropriate ioctl for device
194 reset: before MMIO access...
195 reset: MMIO accessed
196 axi_firewall_unblock: checking firewall status...
197 axi_firewall_unblock: firewall status: 00000000
198 main: before DDR accessing...
199 main: DDR accessed...
200 reset: before MMIO access...
201 reset: MMIO accessed
202 [ssort] Suffix sort: * Passed.
203 The number of clk cycles is 32132154
204 The number of instructions is 728289
205 benchmark finished
206 time 1024.27ms
207 reset: before MMIO access...
208 reset: MMIO accessed
209 ./software/workload/ucas-cod/benchmark/simple_test/microbench/mips/elf/ssort passed
210 Hit good trap
211 pass 9 / 9
✓ 213 Cleaning up project directory and file based variables
215 Job succeeded
```

如上图，这里展现了最终的性能计数器输出，可以看到，它们成功统计了时钟周期数以及指令数。发现指令数远小于时钟周期数，这与我们的预期是相符合的（因为真实内存访存速度慢，而且这是一个非流水线实现的多周期 CPU）。

## 二、实验过程中遇到的问题、对问题的思考过程及解决方法（比如 RTL 代码中出现的逻辑 bug, 逻辑仿真和 FPGA 调试过程中的难点等）

硬件实现方面，遇到的问题主要在于控制信号的多周期适用性修改，尤其是三大 RF 信号（因为本代码是以单周期 CPU 代码为主体的，由于多周期和状态



机的特性，我们必须对其进行适用性修改）！

由于我们在执行阶段修改了 PC 的值，为了执行 jal 和 jalr 指令，我们又需要将原先的 PC+8 存储在相应寄存器中（reg 31 or rd），因此引入 PC\_old 进行旧 PC 的储存，并修改 RF\_wdata 中的 PC+8 为 PC\_old+8，以便能够写入正确的地址。

另外，由于我们的状态机只可能在 WB 状态下产生写回操作，还需要对 RF\_wen 增添一个 current\_state 是否为 WB 的判断。

这里有一个非常细节的地方：jr 指令默认写入 0 号寄存器（本实验是这么要求的，但是指令手册并没有说明！）因此 RF\_waddr 需要加上 jr 指令的判断以确定写回寄存器是否是 0 号寄存器。一开始我并没有意料到 jr 指令需要写回 0 号寄存器，后来 debug 的时候无论如何都无法发现错误所在（对应波形图和错误信号五花八门、千奇百怪）。好在后来有同学（匿名，不知道是谁）提醒了我。

### 三、对讲义中思考题（如有）的理解和回答

#### 2.4.2 驱动程序编写（2）——待修改函数及寄存器宏定义

- ❑ 需修改~/COD-Lab/software/workload/ucas-cod/benchmark/simple\_test/common/printf.c 文件中的 puts() 函数，实现向 UART 控制器传送字符串的程序功能

```
242 /*=====
243  * puts: send characters in input string to UART TX FIFO in order
244  * @s: input string
245  *
246  * Return: return the actual string length that has been sent out
247  *=====
248  */
249 int
250 puts(const char *s)
251 {
252     //TODO: Add your driver code here
253 }
```

函数输入参数 s 为要打印的字符串  
函数返回值为最终打印的字符个数

- ❑ UART 控制器寄存器接口定义（ benchmark/common/printf.c ）

```
#define UART_TX_FIFO    0x04
#define UART_STATUS     0x08
#define UART_TX_FIFO_FULL (1 << 3)

volatile unsigned int *uart = (void *)0x60000000;
```

UART 发送数据队列入口寄存器偏移地址  
UART 队列状态寄存器偏移地址  
UART 发送数据队列状态标志位掩码  
UART 控制器基地址指针（地址不可修改）

**思考题：上图中 volatile 关键字的作用是什么？如果去掉会出现什么后果？**  
**请同学们在实验报告中给出思考及实验对比结果**

volatile 关键词的本意是“多变的”，作用在于避免编译器对其进行优化（由于访存操作的时间成本较大，编译器为避免重复访存，会将对同一地址的访存操作次数减少到 1，尽管该地址所存的数值是变化的，这样就无法实现连续访存），以便我们能够时刻跟踪内存地址所存数值的变化情况。

如果去掉，那么访存读数将固定，无法读到最新的数值，输出也将出错。

#### **四、在课后，你花费了大约\_\_12\_\_小时完成此次实验。**

硬件耗时 10h，软件耗时 2h。（忽视 serve 云平台运行时间）

总共耗时 24h。（算上 serve 云平台运行时间）

#### **五、对于此次实验的心得、感受和建议（比如实验是否过于简单或复杂，是否缺少了某些你认为重要的信息或参考资料，对实验项目的建议，对提供帮助的同学的感谢，以及其他想与任课老师交流的内容等）**

希望下次能早一点将比较全的课件放到课程网站上，此次实验软件部分我对照 v6 版本课件竟无从下手，后来才发现 v8 课件加入了软件部分的具体操作指导，而 v6 里是缺失的。

整个实验是不算非常复杂的，因为硬件部分的代码都是基于单周期处理器的，而软件部分只要弄清楚原理则并不复杂。关键在于一些细节！尤其是控制信号的修改以及 PC 的跳转等，这些细节处的 bug 很难发现，即便利用波形图也难以看出来。我就因为 jr 不知道要写到 0 号寄存器而卡住很久（事实上指令手册和课件都没有说 jr 要写到 0 号寄存器，这属于缺失的信息）。

感谢 19 级的高学长，在多周期的 PC\_old 修改上给了我帮助。